计算机组成原理实验报告

20231164 张岳霖

一、CPU 设计方案综述

(一) 总体设计概述

本 CPU 为 Verilog 实现的流水线 MIPS - CPU,支持的指令集包含:{addu、subu、ori、lw、sw、beq、lui、jal、jr、nop}共 10 条。为了实现这些功能,CPU 主要包含了 PC、NPC、IM、Controller、Splitter、RF、EXT、ALU、DM。以上模块分别由一个独立的 Verilog HDL 文件组成,方便我们增加功能和修改代码,并在 mips.v 文件下实例化各模块,进行布线和连接。

(二) 关键模块定义

1. PC

```
模块功能: 程序计数器
模块定义:
module PC (
    input wire clk,
    input wire reset,
    input wire [31:0] address_in,
    output wire [31:0] address_out
);
```

表一 PC 信号定义

序号	信号名称	数据方向	位数	功能描述
1	C11r	T	1	时钟信号,时钟上升沿更新当前指
1	Clk	1	1	令地址为下一条指令地址
2	Dagat	T	1	同步复位信号,信号为1时将指令
2	2 Reset I	1	初始化为 0x0000_3000	

3	Address_in	I	32	输入的地址信号
4	Address_out	О	32	输出的地址信号

2. NPC

```
模块功能:下一指令地址计算模块
模块定义:
module NPC (
    input wire [31:0] pc,
    input wire [31:0] bimm,
    input wire zero,
    input wire [25:0] jimm,
    input wire [31:0] ra,
    input wire [1:0] npcop,
    output wire [31:0] pc4,
    output wire [31:0] npc
```

表二 NPC 信号定义

序号	信号名称	数据方向	位数	功能描述
1	Pc	I	32	当前指令地址
2	Bimm	I	32	b类指令已处理的跳转地址
3	Zero	I	1	Beq 指令两边是否相等,相等为零
4	Jimm	I	26	J和 Jal 指令未处理的跳转地址
5	Ra	I	32	Jr 和 Jalr 得到的来自寄存器的跳转 地址
6	NPCOp	I	2	NPC 选择信号, PC+4(0), b 类指令已处理的跳转地址(1), j 和 jal 未处理的跳转地址(2), jr 和 jalr 得到的寄存器地址(3)

7	PC4	О	32	当前指令地址加 4 的数值,指令为 jr 时将其传入寄存器写入数值端
8	NPC	О	32	下一条指令的地址

NPC 内部实现逻辑为计算出所有可能的下一个指令地址值,再通过多路选择器选择出适当的地址进行输出,选择信号为 Npcop。

注:

- 1. 处理 B 类指令时,输入的信号(Bimm)为已经对立即数做零扩展,并左移两位的值;
- 2. 处理 J 和 Jal 指令时,输入的信号(Jimm)为直接取自当前指令 0 至 25 位的立即数,在 NPC 内部按照指令集的操作方法对其进行拼接;
- 3. 处理 Jr 和 Jalr 指令时,跳转地址为 Ra 的值。

3. IM

);

```
模块功能: 指令存储器
模块定义:
module IM (
    input wire[31:0] address,
    output wire[31:0] command
```

表三 IM 信号定义

序号	信号名称	数据方向	位数	功能描述
1	Address	I	32	输入的地址
2	Command	О	32	输出地址对应的指令

在 IM 模块中,采用系统任务 \$readmemh("code.txt",command_momery); 读取 code.txt 文件中的指令机器码,根据地址的第 2~11 位读取对应的指令。

4. Controller

模块定义:

模块功能: 单周期控制器

module controller (

```
input wire[31:0] command,
output reg [1:0] npcop,
output reg [1:0] wrsel,
output reg [1:0] wdsel,
output reg rfwe,
output reg [1:0] extop,
output reg [1:0] asel,
output reg [1:0] bsel,
output reg [4:0] aluop,
output reg dmwe,
output reg [1:0] dmtype
```

表四 Controller 信号定义

序号	信号名称	数据方向	位数	功能描述
1	Command	I	32	指令的机器码
				NPC 选择信号,用于选择下一条指
2	NPCOp	О	2	令,区分是否跳转(具体见 NPC 模
				块)
				寄存器写入地址选择
3	WRSel	О	2	[20:16](0),[15:11](1),31 号寄
				存器(2)
				寄存器写入数据选择,ALU 计算得
4	WDSel	О	2	到的数据(0), DM 中取出的数据
				(1), NPC 计算的下一个地址(2)
5	RFWE	О	1	GRF 写入使能信号,1写入有效
				控制对立即数的扩展方式:零扩
6	EXTOp	О	2	展(0),符号扩展(1),部分位零扩
				展(2)
7	ASel	О	2	控制 ALU 中 B 操作数的输入, GRF

				输出(0),
o	BSel		2	控制 ALU 中 B 操作数的输入, GRF
8	BSel	U	2	输出(0),扩展后的立即数(1)
9	ALUop	О	5	ALU 操作选择信号
10	DMWE	О	1	内存写入使能信号,1写入有效
12	DMtype	О	2	内存操作类型: 0(W),1(H),2(B)

控制器 controller 的设计过程本质是一个译码的过程,其功能是将每一条机器指令包含的信息转化为恰当的 CPU 控制信号,并将各个控制信号输出传递到 CPU 的各个功能单元,通过对功能单元的控制达到控制 CPU 运行进程的效果。在 Controller 实现过程中,我采用了宏定义的方法定义了 ALU 的控制信号和指令对应的机器码信号,并在 always@(*)块中进行指令的判断和控制信号的赋值。5. RF

```
模块功能: 寄存器堆
```

模块定义:

```
module RF (

input wire clk,

input wire reset,

input wire [4:0] a1,

input wire [4:0] a2,

input wire [4:0] a3,

input wire rfwe,

input wire [31:0] pc,

input wire [31:0] rd1,

output wire [31:0] rd2
);
```

表六 RF 信号定义

序号	信号名称	数据方向	位数	功能描述
1	Clk	I	1	时钟信号

2	Reset	I	1	同步复位信号,信号为1将32个
		_	_	寄存器全部清零
				地址输入信号,指定32个寄存器
3	A1	I	5	中的某一个,将其中存储的数据
				读入到 RD1
				地址输入信号,指定32个寄存器
4	A2	I	5	中的某一个,将其中存储的数据
				读入到 RD2
		I		地址输入信号,指定32个寄存器
5	A3		Ι	5
				现价
6	RFWE	I	1	GRF 写入使能信号,1 写入有效
7	WD	I	32	32 位数据输入信号
8	PC	I	32	当前指令地址,评测需要
9	DD1	О	22	输出 A1 指定的寄存器中的 32 位
9	RD1		32	数据
10	RD2		32	输出 A2 指定的寄存器中的 32 位
10	KD2	О	34	数据

6. EXT

模块功能: 位扩展器

模块定义:

```
module EXT (
    input wire [15:0] immoffset,
    input wire [1:0] extop,
    output wire [31:0] out
);
```

表七 位扩展器信号定义

序号 信号名	術 数据方向	位数	功能描述
--------	--------	----	------

1	ImmOffset	I	16	待扩展数据
2	EXTOp	I	2	扩展方式选择信号:零扩展(0),符号扩展(1),部分位零扩展(2)
3	Out	О	32	扩展后的数据

7. ALU

模块功能: 算术运算单元

模块定义:

```
module ALU (
   input wire [31:0] a,
   input wire [31:0] b,
   input wire [4:0] aluop,
   output wire zero,
   output wire [31:0] res
);
```

表八 ALU 信号定义

序号	信号名称	数据方向	位数	功能描述
1	A	I	32	操作数 1
2	В	I	32	操作数 2
3	ALUop	I	5	ALU 操作类型选择信号
4	Zero	О	1	运算结果是否为零
5	Res	О	32	运算结果

ALU 运算定义表

序号	输入信号	宏定义	执行的操作
		`None	两个操作数做加法(对于不涉及 ALU
1.	0	or	操作的指令,统一将 ALUOp 设为 0,
		`AaddB	对应宏`None)
2.	1	`AsubB	两个操作数做减法

3.	2	`AorB	两个操作数按位或
4	2	`luiB	第二个操作数的低 16 位作为输出的
4.	3	IUID	高 16 位,后面补零
5.	4	`A	直接输出 A 操作数
6.	5		以下接口预留未定义
7.	6		
8.	7		
9.	8		
10.	9		
11.	10		
12.	11		
13.	12		
14.	13		
15.	14		
16.	15		
17.	16		

8. DM

模块功能:数据存储器


```
模块定义:
module DM (
    input wire clk,
    input wire reset,
    input wire dmwe,
    input wire [31:0] address,
    input wire [31:0] wd,
    input wire [1:0] dmtype,
    input wire [31:0] pc,
    output wire [31:0] nrd
```

);

表九 数据存储器信号定义

序号	信号名称	数据方向	方向 位数 功能描述			
1	Clk	I	1	时钟信号		
2	Reset	I 1 同步复位信号		同步复位信号		
3	DMWE	I	1	内存写入使能信号,1写入有效		
4	Address	I	32	32 位地址输入信号		
5	WD	I	32	32 位数据输入信号		
6	DMtype	I	2	内存操作类型: 0(W),1(H),2(B)		
7	PC	I	32	当前指令地址,评测需要		
7	NDD	0	22	输出 Address 指定地址对应的 32		
/	NRD	U	32	位数据		

(三) 控制模块设计

 

图一 控制信号图

控制器的设计本质是译码的过程,下面类比搭建 Logisim CPU 的方法,列出了和逻辑和或逻辑真值表,并根据真值表进行指令信号的解码和控制信号的选取和输出。

1. 和逻辑真值表

R型指令(addu subu): 前六位均为0,可以通过后五位编码

I型指令 (ori lw sw beq lui): 可以直接通过前六位编码

Nop 指令: 全零

所以我们可以将真值表分成两部分,第一部分是当前六位不全为零时,仅通过前六位判断指令类型;第二部分是当前六位全为零时,通过后六位判断指令类型,最后通过多路选择器选择应该输出的指令类型。

第一部分:

表十 和逻辑真值表第一部分

	Op5	Op4	Op3	Op2	Op1	Op0
Ori	0	0	1	1	0	1
Lw	1	0	0	0	1	1
Sw	1	0	1	0	1	1
Beq	0	0	0	1	0	0
Lui	0	0	1	1	1	1
Jal	0	0	0	0	1	1

第二部分:

表十一 和逻辑真值表第二部分

	Fu5	Fu4	Fu3	Fu2	Fu1	Fu0
Addu	1	0	0	0	0	1
Subu	1	0	0	0	1	1
jr	0	0	1	0	0	0
Nop	0	0	0	0	0	0

2. 与逻辑真值表

表十二 与逻辑真值表

	****	****	D DYY 10		. ~ 1	D 0 1			7.1	
NPCOp	WRSel	WDSel	RFWE	EXTOp	ASel	BSel	ALUop	DMWE	DMtype	

Addu	0	1	0	1	X	0	0	0	0	0
Subu	0	1	0	1	X	0	0	1	0	0
Ori	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0
Lw	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0
Sw	0	X	X	0	1	0	1	0	1	0
Beq	1	X	X	0	1	0	X	X	0	0
Lui	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0
Jal	2	2	2	1	X	0	X	Х	X	0
Jr	3	X	X	0	X	0	X	4	0	0
J	2	X	X	0	X	X	X	X	0	0
Nop	0	X	X	0	X	0	X	X	0	0

(四) 重要机制实现方法

1. 跳转

采用了控制器分析输入指令,产生跳转信号; NPC 执行跳转信号,计算下一条指令所在位置的实现方法。针对不同的跳转指令,执行方法略有差异。对于 B 类指令,本次实现将 EXT 扩展为 32 位的立即数左移两位处理完成后再输入到 NPC 的实现方法,NPC 中无需再次进行输入的立即数信号的处理; 对于 J 指令和 Jal 指令,则将 imm 立即数直接输入到 NPC 中,在 NPC 中对立即数做进一步处理; 对于 Jr 和 Jalr 指令,则将 31 号寄存器的数值 GPR[rs]直接输入到 NPC 中。

二、测试方案

(一) 典型测试样例

在 CPU 的测试过程中,根据指令的类型及顺序以及操作数的正负大小不同等,我人为构造了一组测试样例(附录一)。同时,我使用编写的测试程序(每次产生 mips 指令约 500 行)对编写的 CPU 进行强测。通过使用对拍程序对比修改版 MARS 输出结果和 ISim 控制台输出结果来判断编写的 CPU 的正确性。

(二) 自动测试工具

1. 测试样例生成器

def print instr(x):

```
import random
code = open("mipscode.txt", "w")
data1 = [] # 记录顺序执行的代码
data2 = [] # 记录跳转代码
interval = [] # 记录中间插入部分代码的行数
helper = [] # 记录 sw 和 lw 之前 ori 指令的相关内容
acnt = 0 # index of helper
class Instruction:
   def __init__(self, type, lines=0, rs=None, rt=None, rd=None, oriindex=None):
      self.type = type
      self.lines = lines
      self.rs = rs
      self.rt = rt
      self.rd = rd
      self.oriindex = oriindex
def pre_fill():
   for i in range (2, 28):
      code.write("lui ${},{}\n".format(i, random.randint(0, 65535)))
      code.write("ori ${},${},${},".format(i, i, random.randint(0, 65535)))
   for i in range(101):
      code.write("sw ${},{}(${})\n".format(random.randint(0, 27), i * 4, 0))
```

```
if data1[x].type == 1:
      code.write("addu \{\}, \{\}, \{\} \setminus n".format(data1[x].rs, data1[x].rt, data1[x].rd))
   elif data1[x].type == 2:
      elif data1[x].type == 3:
      \verb|code.write("ori ${},${},${},".format(data1[x].rs, data1[x].rt, data1[x].rd)||
   elif data1[x].type == 4:
      code.write("lui ${},{}\n".format(data1[x].rs, data1[x].rt))
   elif data1[x].type == 5:
      code.write("nop\n")
   elif data1[x].type == 6:
      y = data1[x].oriindex
      code.write("ori ${},$0,{}\n".format(helper[y].rs, helper[y].rt))
      \verb|code.write("lw ${},{}(${})\n".format(data1[x].rs, data1[x].rd, data1[x].rt))|
   elif data1[x].type == 7:
      y = data1[x].oriindex
      code.write("ori ${},$0,{}\n".format(helper[y].rs, helper[y].rt))
      \verb|code.write| ("sw $\{\}, \{\} (\$\{\}) \\ n".format(data1[x].rs, data1[x].rd, data1[x].rt))| \\
if __name__ == "__main__":
   pre fill()
   total blocks = random.randint(1, 15) # 代码块数
   total lines = 0 # 代码行数
   # 构建过程
   for i in range(total_blocks): # 代码块头尾记录在 data2 中
      data2.append(Instruction(random.randint(0, 1), random.randint(1, 20)))
      total lines += data2[i].lines
   for i in range(total blocks + 1): # 两个interval之间夹一个代码块
```

```
interval.append(random.randint(1, 20))
   total lines += interval[i]
for i in range(0, total lines): # 随机生成顺序执行代码,保存在 data1中
   data1.append(Instruction(random.randint(1, 7))) # 5->nop
   if data1[i].type == 1 or data1[i].type == 2: # addu subu
      data1[i].rs = random.randint(2, 27)
      data1[i].rt = random.randint(2, 27)
      data1[i].rd = random.randint(2, 27)
   elif data1[i].type == 3: # ori
      data1[i].rs = random.randint(2, 27)
      data1[i].rt = random.randint(2, 27)
      data1[i].rd = random.randint(0, 65535)
   elif data1[i].type == 4: # lui
      data1[i].rs = random.randint(2, 27)
      data1[i].rt = random.randint(0, 65535)
   elif data1[i].type == 6 or data1[i].type == 7: # 6->lw 7->sw
      data1[i].oriindex = acnt
      acnt += 1
      helper.append(Instruction(3)) # 构建 ori 指令, 保证位置是 4 的倍数
      helper[acnt - 1].rs = random.randint(2, 27)
      helper[acnt - 1].rt = 4 * random.randint(0, 100)
      data1[i].rs = random.randint(2, 27)
      data1[i].rt = helper[acnt - 1].rs
      if helper[acnt - 1].rt >= 50:
         data1[i].rd = -4 * random.randint(0, 12) # offset 是 4 的倍数
      else:
         data1[i].rd = 4 * random.randint(0, 12)
for i in range(total blocks):
   if data2[i].type == 0: # data2[i]==0-->beq data2[i]==1-->jal
```

```
coin = random.randint(0, 2)
         if coin != 0:
             data2[i].rs = data2[i].rt = random.randint(0, 27) # coin !=0 保证rs=rt跳
转
         else:
             data2[i].rs = random.randint(0, 27)
             data2[i].rt = random.randint(0, 27)
   code.write("ori $31,$0,0x00003F00\n") # set $ra
   code.write("ori $29,$0,0x00002F00\n")  # set $sp
   # 输出过程
   k = 0
   for i in range(total_blocks):
      for j in range(interval[i]): # 输出interval
         print instr(k)
         k += 1
      if data2[i].type == 0: # 输出 data2[i]
         code.write("beq ${}, ${}, branch{}\n".format(data2[i].rs, data2[i].rt, i))
         for j in range(data2[i].lines):
            print_instr(k)
            k += 1
         code.write("branch{}:\n".format(i))
      else:
         code.write("ori $2,$0,4\n")
         code.write("subu $sp,$sp,$2\n")
         code.write("sw \pi, 4(sp)\n")
         code.write("jal func{}\n".format(i)) # 调用 jal 时候先压栈, 返回时再弹栈
         code.write("ori $2,$0,4\n")
         code.write("lw $ra,4($sp)\n")
```

```
code.write("addu $sp,$sp,$2\n")
   code.write("jr $ra\n")
  for i in range(total_blocks):
      if data2[i].type == 1:
         code.write("func{}:\n".format(i))
         for j in range(data2[i].lines):
           k += 1
           print instr(k)
         code.write("jr $ra\n")
2. 自动执行脚本
   import os
   import re
   # 生成随机代码+命令行导入 Mars 并导出机器码
   os.system(r"python create.py >mips8.asm")
   os.system("java -jar Mars4_5.jar mips8.asm nc mc CompactTextAtZero a
dump .text HexText code.txt")
   # 仿真需要的两个文件
   tclFile = open("test.tcl", "w")
   tclFile.write("run 1000s;\nexit")
   prjFile = open("test.prj", "w")
   for root, dirs, files in os.walk(r"C:\Users\霖\Desktop\Debug Program"):
      for fileName in files:
          if re.match(r"[\w]*\.v", fileName):
             prjFile.write("Verilog work " + root + "\\" + fileName + "\n")
```

tclFile.close()

prjFile.close()

```
os.environ['XILINX'] = r"D:\ISESetup\14.7\ISE DS\ISE"
  # 命令行运行 ISim
  os.system(
     r"D:\ISESetup\14.7\ISE_DS\ISE\bin\nt64\fuse --nodebug --prj test.prj -o
testmips.exe mips_tb >CompileLog.txt")
  os.system("testmips.exe -nolog -tclbatch test.tcl >myoutput.txt")
3. 正确性判定脚本
   num = input()
   # diff.txt 为存储不同内容文件
   # 以读取方式打开两个 txt 文件
   file1 = open('output' + num + '.txt', "r")
   file2 = open('myoutput' + num + '.txt', "r")
   # 读取两个 txt 文件
   text1 = file1.read()
   text2 = file2.read()
   file1.close()
   file2.close()
   # 将两个文件中内容按行分隔开
   line1 = text1.strip('\n').split('\n')
   line2 = text2.strip('\n').split('\n')
   # 以读取方式打开 diff.txt 文件
```

```
outfile = open("diff" + num + ".txt", "w")
   judge = True
   if len(line1) != len(line2):
      outfile.write("diff in length.\n")
      outfile.write("len(output" + num + ") is
{}.\n".format(len(line1)))
      outfile.write("len(myoutput" + num + ") is
{}.\n".format(len(line2)))
      judge = False
   i = 0
   while i < min(len(line1), len(line2)):</pre>
      if line1[i] != line2[i]:
          if ''.join(line1[i].split()) !=
''.join(line2[i].split()):
             outfile.write("diff in len(" + str(i + 1) + ").\n")
             judge = False
      i += 1
   print("核对结束")
   if judge:
      print("完全相同")
```

三、思考题

(-)

根据你的理解,在下面给出的 DM 的输入示例中,地址信号 addr 位数为什么是 [11:2] 而不是 [9:0]? 这个 addr 信号又是从哪里来的?

文件	模块接口定义							
dm.v	<pre>dm(clk,reset,MemWrite,addr,din,dout); input clk; //clock input reset; //reset input MemWrite; //memory write enable input [11:2] addr; //memory's address for write input [31:0] din; //write data output [31:0] dout; //read data</pre>							

在我们设计的 CPU 中,DM 时 32bit*1024 字,也就是说我们需要 10 位的地址信号来确定某个存储数据的存储位置。

在 MIPS 中,数字时按字存储的,两个相邻数字的地址之差为 4 字节,这要求我们在存取地址时指令必须是字对齐的,即必须是 4 的倍数;然而当我们用 Verilog 语言实现 CPU 时,我们是申请了 1024 个 reg[31:0]的空间,数字在这 1024 个空间中是紧密排列存储的,相邻两块空间的地址之差为 1,所以我们要将地址信号除以 4,也就是略去最后两位,这样才能使得 Verilog 设计的 CPU 中数据存储地址和 MARS 中数据的存储地址形成一一对应关系。

特别地,对于 sh、lh、sb、lb 等存取半字或者一个字节指令,我们也可以同样的将地址信号左移两位,先一次性取出 RAM 中 4 字节中的数据,再根据 MIPS 指令集中的方法,取 byte=Addr₁或 byte=Addr₁……₀,根据 byte 的值进行数据的拼接或者扩展,再将拼接或扩展后的 32 位数据一次性存储到 RAM 中或者输出。

$(\underline{})$

思考 Verilog 语言设计控制器的译码方式,给出代码示例,并尝试对比各方式的优劣。

代码举例:

从指令出发:

```
if(command[5:0] == `addu) begin
  npcop = 0;    wrsel = 1;
  wdsel = 0;    rfwe = 1;
```

```
extop = 0; asel = 0;
     bsel = 0; aluop = `AaddB;
     dmwe = 0; dmtype = 0;
  end
  if(command[5:0] == `subu) begin
     npcop = 0;
                 wrsel = 1;
     wdsel = 0;
                  rfwe = 1;
     extop = 0;
                  asel = 0;
     bsel = 0;
                 aluop = `AsubB;
     dmwe = 0; dmtype = 0;
  end
 从控制信号出发:
  assign wrsel = (command[5:0] == `addu) + (command[5:0] ==
`subu);
  assign rfwe = (command[5:0] == `addu) + (command[5:0] ==
`subu);
  assign dmwe = (command[5:0] == `sw);
  assign aluop[0] =
  assign aluop[1] =
```

第一种方式,从指令出发,记录下指令对应的控制信号如何取值。我的 CPU 实现采用了这种方法,我认为这种方法更具有规范化的特点,即每种指令都需要 考虑固定个数的控制信号取值,增加指令时可以参考甚至直接复制已经写好的指令的代码模式,并更改出恰当的控制信号输出即可。同时写出的代码清晰易读。 当我们在测试的过程总发现某一条指令的运行结果错误时,我们可以快速找出与该条指令有关的所有控制信号取值,而第二种方法查找起来则比较困难。缺点是当我们发现需要添加某个控制信号时,我们需要在每一个指令中都添加该信号,操作起来比较麻烦。

第二种方式,从控制信号出发,记录下控制信号每种取值所对应的指令。优 点在于便于添加控制信号,对于一些只有个别指令需要的控制信号,这种实现方

法比较方便。然而在 debug 某个指令时,需要挨个控制信号查找该指令是否存在,不方便。而且这种实现需要依次对控制信号的每一位进行判断,当控制信号位数较多时(比如本 CPU 中的 aluop 信号为 5 位),我们或者写出五句 assign 赋值语句依次对 aluop 的 0~4 位进行赋值,或者依次判断 aluop 的每一位再进行拼接,总之需要对信号的每一位依次做出赋值,这种实现远不如第一种方法的直接对多位信号赋值方便。

就我个人而言,我更喜欢第一种实现方法。其一是代码格式化,整洁美观,有固定的模式,易于指令的添加和扩展;其二是对于当前 CPU 支持的指令不太多的情况下,controller 输出的控制信号并不太多,第一种方法增量开发也比较容易,同时也容易寻找出单条指令产生的 bug。

(三)

在相应的部件中, reset 的优先级比其他控制信号(不包括 clk 信号)都要高,且相应的设计都是同步复位。清零信号 reset 所驱动的部件具有什么共同特点?

清零信号 reset 所驱动的部件(包括 PC, GRF, DM)都是具有存储功能的时序逻辑部件,同步复位信号有效且位于时钟上升沿时,三个 reset 驱动的部件均回复至初始值(PC 初始值为 0x3000,GRF 和 DM 的初始值为 0)。在 CPU 开始处理指令信号之前,复位信号需要置为 1 将存储器中的数据均清零,从而保证后续计算结果的正确性。

(四)

C 语言是一种弱类型程序设计语言。C 语言中不对计算结果溢出进行处理,这意味着 C 语言要求程序员必须很清楚计算结果是否会导致溢出。因此,如果仅仅支持 C 语言,MIPS 指令的所有计算指令均可以忽略溢出。 请说明为什么在忽略溢出的前提下,addi 与 addiu 是等价的,add 与 addu 是等价的。提示:阅读《MIPS32® Architecture For Programmers Volume II: The MIPS32® Instruction Set》中相关指令的 Operation 部分 。

通过阅读《MIPS32® Architecture For Programmers Volume II: The MIPS32® Instruction Set》addi 和 addiu 指令的 Operation 部分,我们可以看出 addi 与 addiu 的唯一区别就是是否判断溢出。当计算结果溢出时,对于 addi 指令,不向 GPR[rt] 寄存器写入数值,并产生溢出错误,而 addiu 指令则对溢出的计算结果进行取模运算,将结果写入 GPR[rt]中,不会产生溢出错误。所以在忽略溢出的前提下,addi 和 addiu 时等价的。同理,add 和 addu 也是等价的。

(五)

根据自己的设计说明单周期处理器的优缺点。

优点:单周期处理器设计简单,仅仅需要较少数量和种类的元件就能达到处理指令信号的功能。同时不涉及指令冲突的问题,相对流水线处理器运行较为稳定。

缺点:处理器执行效率低,由于木桶效应,时钟的最大频率取决于执行时间最长的指令(目前我已知的理论执行时间最长的指令是 lw),且一个时钟周期只能执行一条指令,这就使得单周期处理器执行效率低。

附录一 典型测试样例

Mips 代码:

ori \$at,123

ori \$v0,456 # 构造正数

lui \$v0,0xffff

ori \$v1,\$v0,456

lui \$a0,0xffff

ori \$a1,\$a0,795 # 构造负数

addu \$a2,\$at,\$v0 # 正正

addu \$a3,\$v1,\$a1 # 负负

addu \$t0,\$a2,\$a3 # 正负

addu \$t1,\$a3,\$a2 # 负正

subu \$t2,\$a2,\$at # 正正

subu \$t3,\$a1,\$a3 # 负负

subu \$t4,\$a2,\$a3 # 正负

subu \$t5,\$a3,\$t4 # 负正

ori \$t6,0

ori \$t7,1

nop

sw \$t2,0(\$t6)

sw \$t3,8(\$t6)

sw \$t4,12(\$t6)

```
ori $k0,0
ori $k1,1
nop
lw $s0,12($t6)
lw $s1,8($t6)
lw $s2,4($t6)
lw $s3,0($t6)
ori $v1,4
ori $k0,4
subu $k1,$k1,$k1
loop:
 beq $k0,$k1,end
 subu $s1,$s1,$s7
 addu $k1,$k0,$k1
 j loop
func1:
subu $t8,$t7,$s0
addu $t5,$t9,$s1
addu $k0,$k0,$k1
jr $ra
func2:
 addu $t6,$t6,$t7
 addu $s4,$s0,$s1
```

subu \$s5,\$t0,\$s2

sw \$t5,4(\$t6)

```
addu $s7,$t9,$s3
  beq $t6,$t7,func2
   sw $ra,0($sp)
  addu $sp,$sp,$v1
  jal func1
  subu $sp,$sp,$v1
   lw $ra,0($sp)
  jr $ra
 end:
 jal func2
机器码:
3421007b
344201c8
3c02ffff
344301c8
3c04ffff
3485031b
00223021
00653821
00c74021
00e64821
00c15023
00a75823
00c76023
00ec6823
35ce0000
35ef0001
```

00000000

adca0000

adcb0008 adcc000c adcd0004 375a0000 377b0001 00000000 8dd0000c 8dd10008 8dd20004 8dd30000 34630004 375a0004 037bd823 135b0012 02378823 035bd821 08000c1f 01f0c023 03316821 035bd021 03e00008 01cf7021 0211a021 0112a823 0333b821 11cffffb afbf0000 03a3e821 0c000c23

03a3e823

8fbf0000

03e00008

0c000c27

Isim 控制台输出结果:

@00003000: \$ 1 <= 0000007b

@00003004: \$ 2 <= 000001c8

@00003008: \$ 2 <= ffff0000

@0000300c: \$ 3 <= ffff01c8

@00003010: \$ 4 <= ffff0000

@00003014: \$ 5 <= ffff031b

@00003018: \$ 6 <= ffff007b

@0000301c: \$ 7 <= fffe04e3

@00003020: \$ 8 <= fffd055e

@00003024: \$ 9 <= fffd055e

@00003028: \$10 <= ffff0000

@0000302c: \$11 <= 0000fe38

@00003030: \$12 <= 0000fb98

@00003034: \$13 <= fffd094b

@00003038: \$14 <= 00000000

@0000303c: \$15 <= 00000001

@00003044: *00000000 <= ffff0000

@00003048: $*00000008 \le 00001638$

@0000304c: *0000000c <= 0000fb98

@00003050: *00000004 <= fffd094b

@00003054: \$26 <= 00000000

@00003058: \$27 <= 00000001

@00003060: \$16 <= 0000fb98

@00003064: \$17 <= 0000fe38

@00003068: \$18 <= fffd094b

@0000306c: \$19 <= ffff0000

@00003070: \$ 3 <= ffff01cc

@00003074: \$26 <= 00000004

@00003078: \$27 <= 00000000

@00003080: \$17 <= 0000fe38

@00003084: \$27 <= 00000004

@000030c8: \$31 <= 000030cc

@0000309c: \$14 <= 00000001

@000030a0: \$20 <= 0001f9d0

@000030a4: \$21 <= fffffc13

@000030a8: \$23 <= ffff0000

@0000309c: \$14 <= 00000002

@000030a0: \$20 <= 0001f9d0

@000030a4: \$21 <= fffffc13

@000030a8: \$23 <= ffff0000

@000030b0: *00000000 <= 000030cc

@000030b4: \$29 <= ffff01cc

@000030b8: \$31 <= 000030bc

@0000308c: \$24 <= ffff0469

@00003090: \$13 <= 0000fe38

@00003094: \$26 <= 00000008

@000030bc: \$29 <= 00000000

@000030c0: \$31 <= 000030cc

与 MARS 输出的标准结果完全相同